

深圳大学考试答题纸

(以论文、报告等形式考核专用)

二〇二四~二〇二五 学年度第 一 学期

课程编号1602080001

课序号01

课程名称硬件描述语言与逻辑综合

主讲教师刘春平

评分

学号2022280485

姓名贾苏健

专业年级电子信息工程（文华班）

22级

教师评语：

题目：基于 Verilog 的数字时钟

设计思路与架构（15分）		源程序（20分）		仿真结果（20分）		实验结果（20分）		总结和体会（15分）		排版和格式（10分）
硬件方框图或软件流程图（10分）	关于设计方案清晰的文字说明或表述（5分）	正确性（无语法错误和逻辑错误）（15分）	规范性（格式规范、必要的注释）（5分）	正确、全面、清晰的仿真波形或数据（15分）	关于仿真结果必要的分析和说明（5分）	正确、全面、清晰的实验波形、数据或截图（15分）	关于实验结果必要的分析和说明（5分）	作业过程中遇到的问题及解决方法（10分）	作业过程中个人收获及不足、对本课程的建议等（5分）	排版漂亮、格式规范（10分）

目录

一、 实验目的	3
二、 设计方案	3
1、 系统框架	3
2、 设计步骤	3
(1) 程序框图	3
(2) 模块说明	4
3、 代码程序	4
(1) 顶层模块 <code>clock.v</code>	4
(2) 分频模块 <code>count.v</code>	5
(3) 计数模块 <code>count60.v</code>	5
(4) 译码模块 <code>show.v</code>	6
(5) 引脚绑定	6
三、 波形仿真	7
四、 结果展示	7
1、 接线说明	7
2、 效果显示	8
五、 心得体会	8

一、实验目的

- 1、 模块化设计：按照功能划分设计分频器、计数器、译码器等子模块，并在顶层模块中进行整合。
- 2、 时钟功能实现：实现秒、分、时的计时逻辑，支持进位、复位功能，并确保计时范围为秒（00-59）、分（00-59）、时（00-23）。
- 3、 数码管显示：设计数码管显示模块，正确显示时间信息。
- 4、 仿真与验证：通过仿真工具验证各模块的正确性，包括分频、计数、进位、复位及数码管显示功能，分析仿真波形和数据。

二、设计方案

1、 系统框架


数字时钟系统的总体框架由以下几个模块组成：

分频模块（count）：将主时钟信号分频至 1 Hz，用于驱动秒计数。

计数模块（count60 和 hour 计数器）：实现秒到分钟、分钟到小时的进位计数逻辑。

译码模块（show）：将计数器输出的二进制时间数据转换为七段数码管显示信号。

顶层模块（clock）：整合所有子模块，完成系统功能。

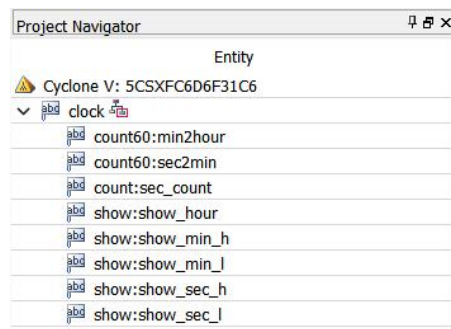


图（1）qpf 文件系统设计

2、 设计步骤

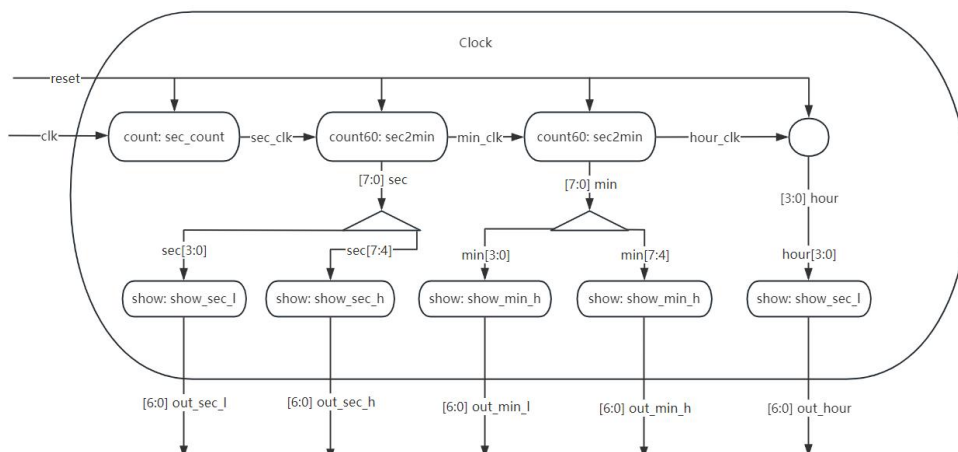(1) 程序框图

以下是系统程序的逻辑流程：


分频模块生成 1 Hz 的秒脉冲。秒计数模块通过秒脉冲进行计数，计数至 59 时发送分钟进位信号。分钟计数模块接收秒进位信号进行计数，计数至 59 时发送小时进位信号。小时计数模块接收分钟进位信号进行计数，计数至 23 时清零。译码模块将各计数模块的输出转换为七段数码管信号。系统实现复位功能，通过复位信号清零计时数据。



图（2）系统框图

 (2) 模块说明


分频模块：将主时钟分频至 1 Hz。通过计数器记录时钟周期，在达到设定值时输出翻转信号。



图（3）分频模块


秒计数模块：计数范围为 0-59。当秒计满 59 后，输出分钟进位信号。

 分钟计数模块：计数范围为 0-59。接收秒计数模块的进位信号，当分钟计满 59 后，输出小时进位信号。



图（4）时钟计数模块

译码模块：将计数器的二进制数据转换为七段数码管信号，驱动数码管显示时间。

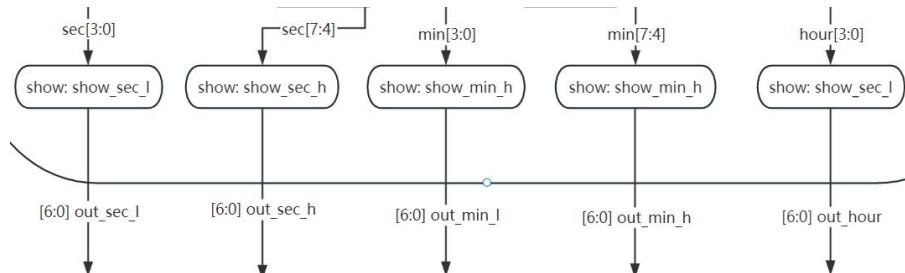

图（5）数码管译码模块

3、 代码程序

(1) 顶层模块 clock.v

顶层模块（clock）：整合各功能模块，完成数字时钟设计。

```
1 module clock(reset, clk, out_sec_l, out_sec_h, out_min_l, out_min_h, out_hour);
2     input reset, clk;
3     output [6:0] out_sec_l, out_sec_h, out_min_l, out_min_h, out_hour;
4
5     wire [6:0] out_sec_l, out_sec_h, out_min_l, out_min_h, out_hour;
6     wire [7:0] sec, min;
7     reg [3:0] hour;
8     wire sec_clk, min_clk, hour_clk;
9
10    count sec_count(reset, clk, sec_clk);
11    count60 sec2min(reset, sec_clk, sec, min_clk);
12    count60 min2hour(reset, min_clk, min, hour_clk);
13
14    always @(negedge hour_clk)
15    begin
16        if (reset)
17            hour[3:0] <= 0;
18        else
19            hour[3:0] <= hour[3:0] + 1;
20    end
21
22    show show_sec_l(out_sec_l, sec[3:0]);
23    show show_sec_h(out_sec_h, sec[7:4]);
24    show show_min_l(out_min_l, min[3:0]);
25    show show_min_h(out_min_h, min[7:4]);
26    show show_hour(out_hour, hour[3:0]);
27 endmodule
28
```

图（6）顶层模块 clock.v 代码

(2) 分频模块 count.v

分频模块 (count)：实现秒脉冲信号生成。

```
1  module count(reset, clk, clk_out);
2      input reset, clk;
3      output clk_out;
4
5      reg [31:0] cnt;
6      reg clk_out;
7
8      always @(posedge clk)
9      begin
10         if (reset)
11             cnt <= 0;
12         else if (cnt == 24999999)
13         begin
14             cnt <= 0;
15             clk_out <= ~clk_out;
16         end
17         else
18             cnt <= cnt + 1;
19     end
20 endmodule
21
```

图 (7) 分频模块 count.v 代码

(3) 计数模块 count60.v

计数模块 (count60)：实现计数和进位逻辑。

```
1  module count60(reset, clk, qout, cout);
2      input reset, clk;
3      output cout;
4      output [7:0] qout;
5
6      reg [7:0] qout;
7      reg cout;
8
9      always @(posedge clk or posedge reset)
10     begin
11         if (reset)
12             qout <= 0;
13         else
14         begin
15             if (qout[3:0] == 9)
16             begin
17                 qout[3:0] <= 0;
18                 if (qout[7:4] == 5)
19                     qout[7:4] <= 0;
20                 else
21                     qout[7:4] <= qout[7:4] + 1;
22             end
23             else
24                 qout[3:0] <= qout[3:0] + 1;
25
26             cout = (qout == 8'h59) ? 1 : 0;
27         end
28     end
29 endmodule
30
```

图 (8) 计数模块 count60.v 代码

(4) 译码模块 show.v


译码模块（show）：实现二进制到七段数码管信号的转换。

```
1 module show(decodeout, indec);
2     input [3:0] indec;
3     output [6:0] decodeout;
4
5     reg [6:0] decodeout;
6
7     always @(indec)
8     begin
9         case (indec)
10            4'd0: decodeout = 7'b1000000;
11            4'd1: decodeout = 7'b1111001;
12            4'd2: decodeout = 7'b0100100;
13            4'd3: decodeout = 7'b0110000;
14            4'd4: decodeout = 7'b0011001;
15            4'd5: decodeout = 7'b0010010;
16            4'd6: decodeout = 7'b0000010;
17            4'd7: decodeout = 7'b1111000;
18            4'd8: decodeout = 7'b0000000;
19            4'd9: decodeout = 7'b0010000;
20        endcase
21    end
22 endmodule
23
```


图（9）译码模块 show.v 代码

(5) 引脚绑定

数码管输出端绑定至显示端口。复位引脚为 DE10 板上 SW0 开关。

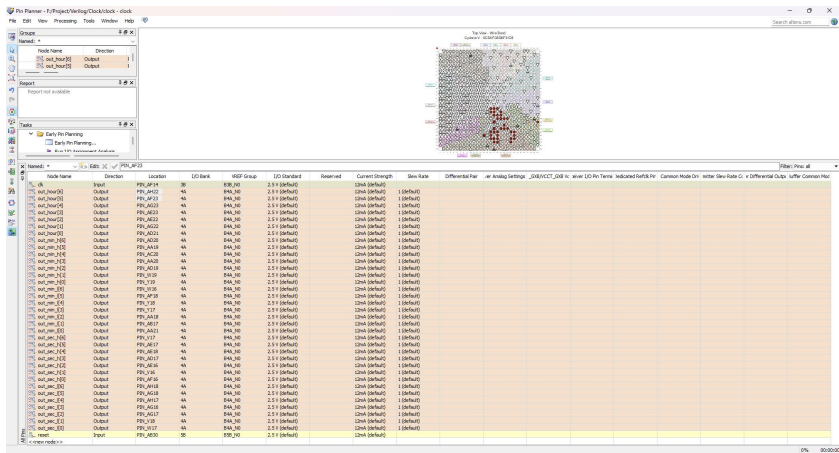


图（10）引脚绑定示意图

 

图（11）按键说明

三、波形仿真

 使用仿真工具（如 Quartus II 中的 University Program VMF）对时钟模块进行仿真，验证其功能，包括秒、分钟、小时的计数逻辑及进位信号。在仿真中，count60 的输出为 [7:0] 的八位数据，需使用十六进制显示 BCD 码进行观察。实际仿真过程中对部分参数进行了调整，但由于未保存截图，这里特此说明。




图（12）计数模块仿真波形

四、结果展示

 1、接线说明

通过 FPGA 开发板完成以下接线：时钟信号和复位信号接入开发板输入引脚。数码管的控制信号接入开发板输出引脚。




图（11）接线示意图

 2、 效果显示


硬件系统运行后，数码管显示时间数据，能正确显示秒、分钟和小时的计时功能。按下复位键，时钟归零。秒、分钟和小时的进位逻辑正常。

以下是进位功能的延时演示。从图中可以看出，系统成功从 02:59 进位到 03:00。



图（12）进位功能演示

 接下来是复位功能的演示。第一张图展示了复位开关拨动之前的状态，可以看到数码管显示 03:04。拨动复位开关后，数码管显示变为 00:00，说明复位功能正常。



图（12）复位功能演示

五、心得体会

通过本次实验，我加深了对 Verilog 硬件描述语言的理解，掌握了模块化设计的思路以及 FPGA 数字系统的开发流程。在实验过程中，通过分频、计数和译码模块的设计与整合，我体会到了模块化设计在硬件开发中的重要性，同时解决了数码管显示乱码、复位信号未全局生效等实际问题，进一步提升了硬件调试能力和问题解决能力。本次实验让我认识到仿真与实际硬件调试之间的差异，学会了在实践中结合工具进行高效验证和优化设计，同时增强了独立学习和动手能力。希望今后能接触到更多综合性实验项目，以进一步提升实践能力和电子设计水平。